



# 1B Review Session

(1.)

- doppler, beats
- capacitance.
- resistance / ohms.
- circuits.

Beats:


$$f_1 \sim f_2$$

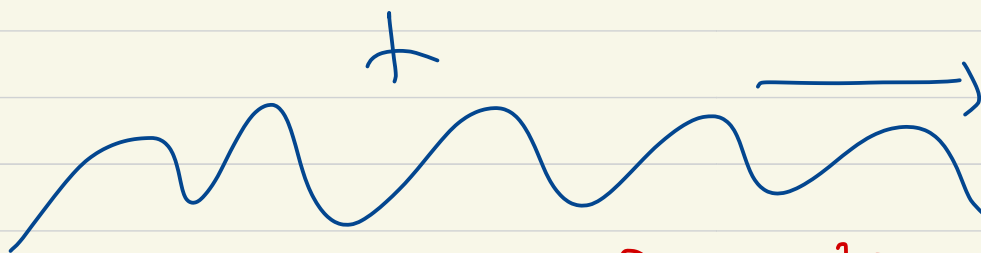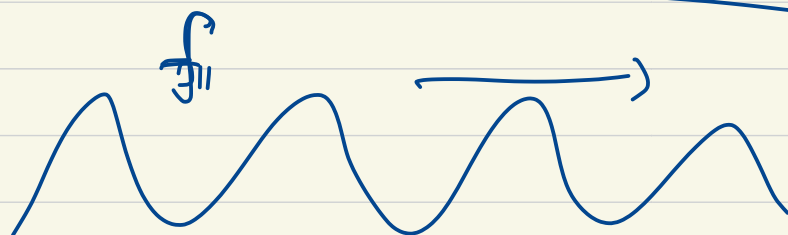

$f_2$

$$f_{\text{beat}} = |f_1 - f_2|$$


$$f_{\text{av}} = \frac{f_1 + f_2}{2}$$

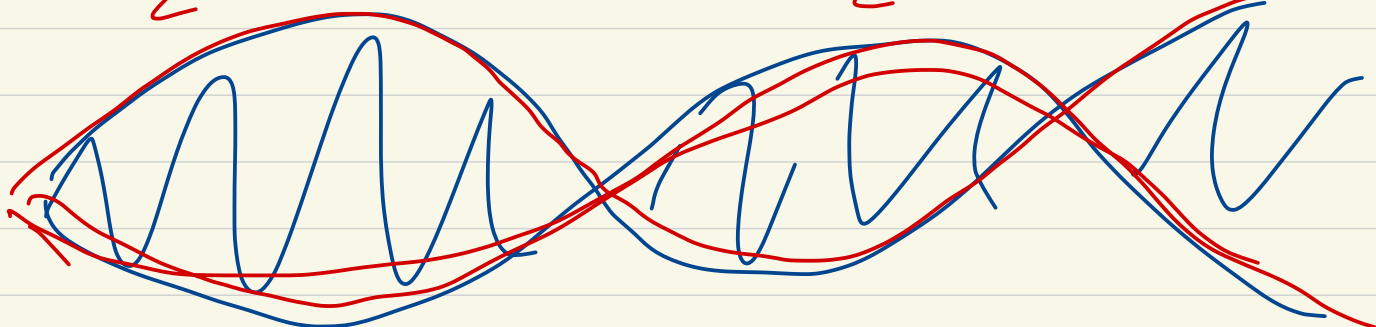

(2.)
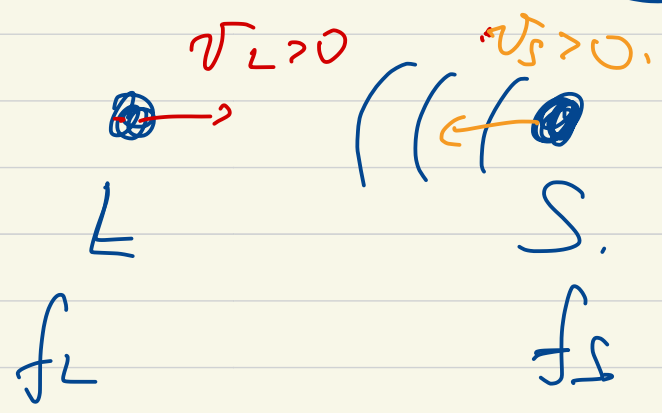
# Doppler Effect:

$$f_L = \left( \frac{v + v_L}{v - v_S} \right) f_S$$




$$f_L = \left( \frac{1 + v_L/v}{1 - v_S/v} \right) f_S$$

$v$  = Speed of sound in air

$$1 + v_L/v > 1$$

$$1 - v_S/v < 1$$

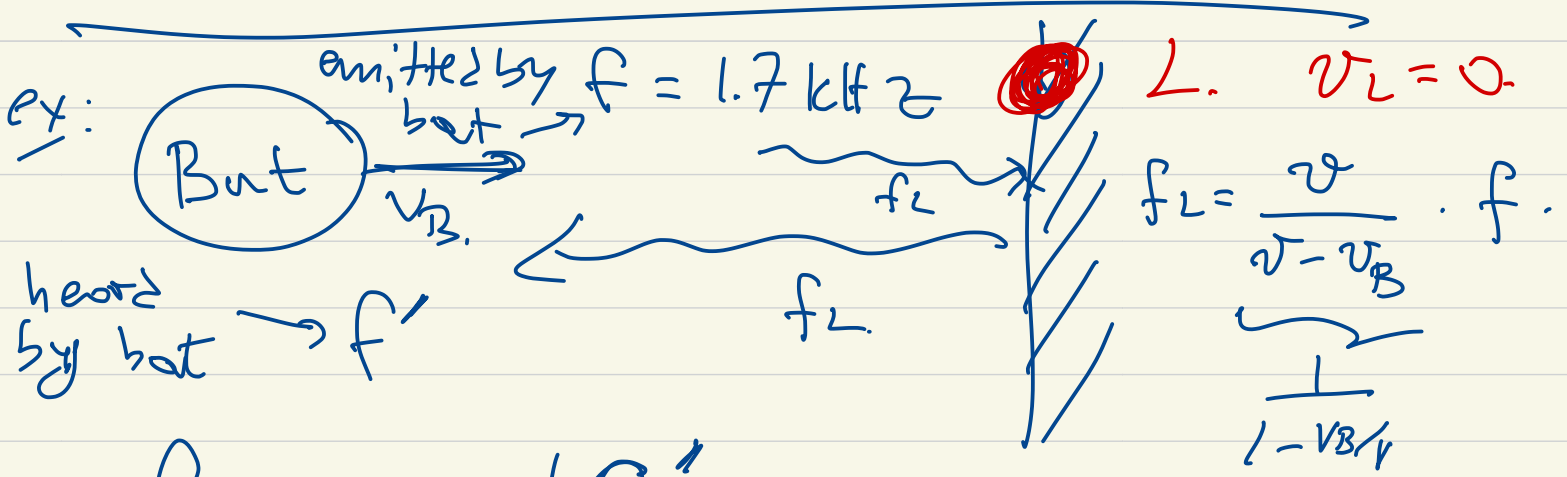

$$f_{\text{beat}} = |f' - f| = 8 \text{ Hz}$$

Bat  $v_B$  = (listener)'

$f' = \left( \frac{v + v_B}{v} \right) \cdot f_L = \left[ \frac{(v + v_B)}{v - v_B} \right] f$

(3.)

$$f' = \frac{v + v_B}{v - v_B} f > f.$$

$\underbrace{\quad}_{1.7 \text{ kHz}}$   
 $\underbrace{\quad}_{1.7 \text{ kHz}}$   
 $\underbrace{\quad}_{1.7 \text{ kHz}}$

$f + 8 \text{ Hz}$   
 $1 + v_B/v$   
 $1 - v_B/v$

$$0 < v_B < v$$

$\underbrace{\quad}_{\frac{v}{1.}}$  Taylor expnd

$$\frac{v_B \ll v}{\approx (1 + v_B/v)(1 + v_B/v)}$$

$$\approx 1 + \frac{2v_B}{v} + \dots$$

$$\underbrace{f'} = f + 8 \text{ Hz}$$


$$\left(1 + \frac{2v_B}{v}\right) \cdot f \Rightarrow \frac{2v_B}{v} = \frac{8 \text{ Hz}}{f} = \frac{8}{1700}$$

$$v_B = \underbrace{v}_{340 \frac{\text{m}}{\text{s}}} \cdot \underbrace{\frac{4}{1700}}_{\approx \frac{1}{400}} \sim 0.8 \text{ m/s}$$

(4.)

Capacitance:

$$Q = CV$$

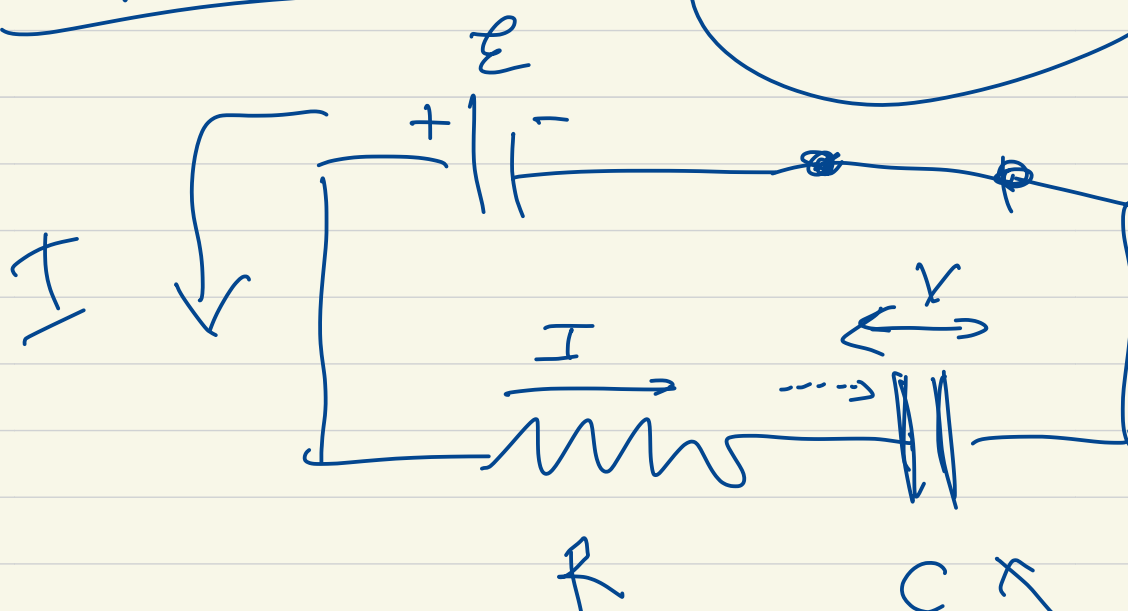

$$IR$$

$$Q(0) = 0$$

$\uparrow$   
 $t=0$


$$t \gg RC,$$

$$V = \mathcal{E}$$

$$Q = C \cdot \mathcal{E}$$

$$I = 0$$

$$U \sim \frac{1}{2} V^2$$

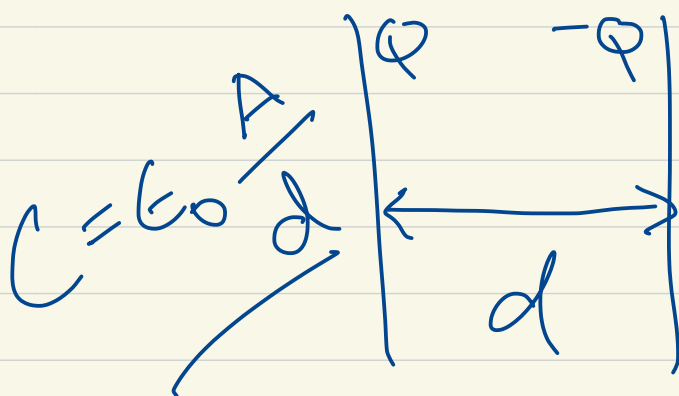


$$U = \frac{1}{2} C \cdot V^2 = \frac{Q^2}{2C}$$

$$C \sim 1/d$$

$$U \sim d \cdot Q^2$$

5.

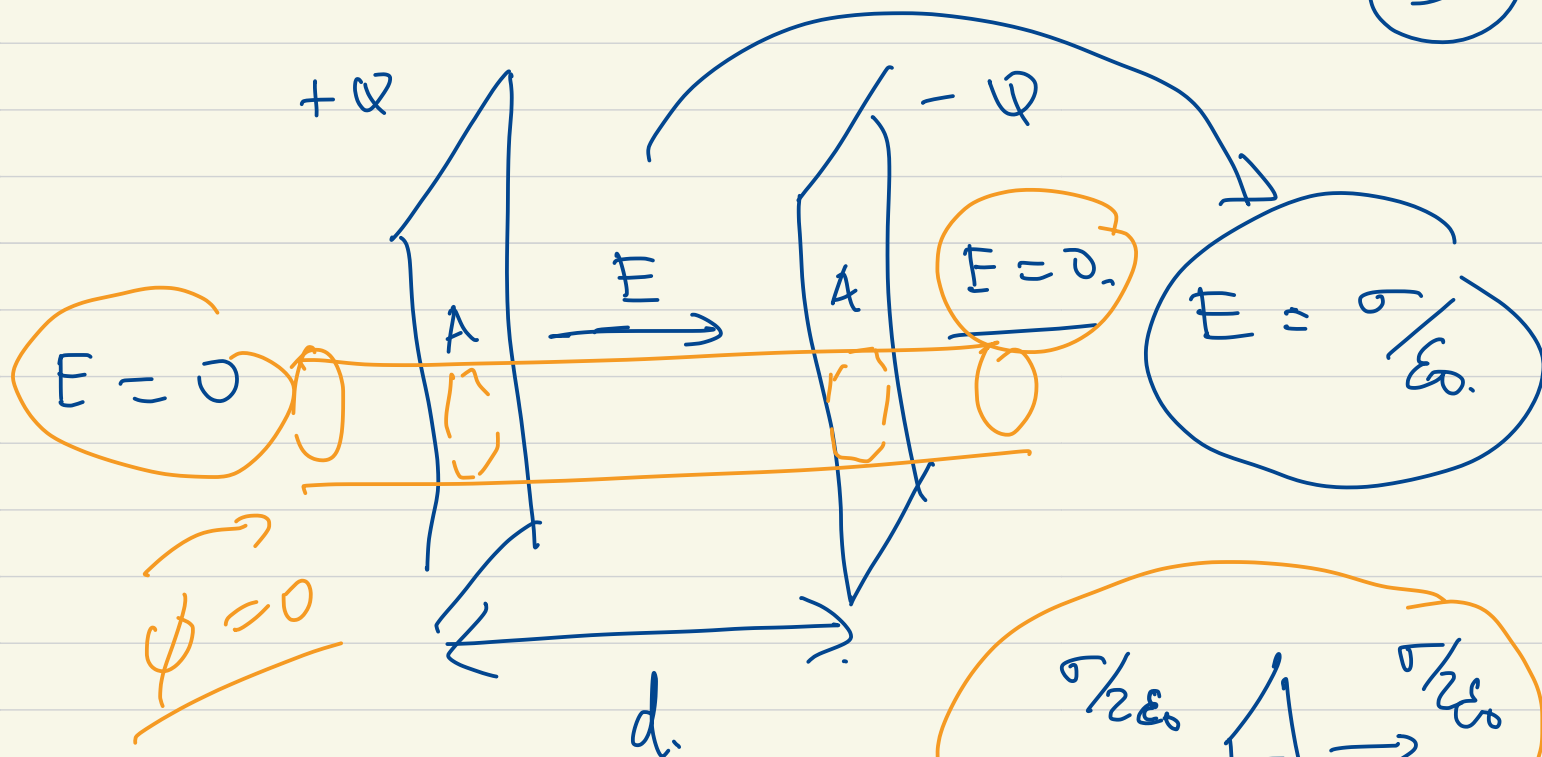

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 \cdot A} = \text{const.}$$

$$\sigma = \frac{Q}{A}$$


$$V = \underline{E \cdot d} = \frac{Qd}{\epsilon_0 \cdot A}$$

$$\int \vec{E}' \cdot d\vec{x}'$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\cancel{Q}}{\cancel{Qd} / \epsilon_0 A} = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

Ohm


$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

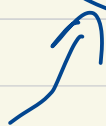


conductivity

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

resistivity.

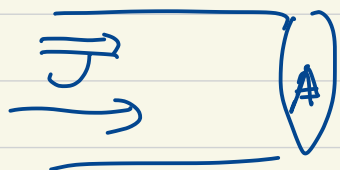

$$I = J \cdot A$$

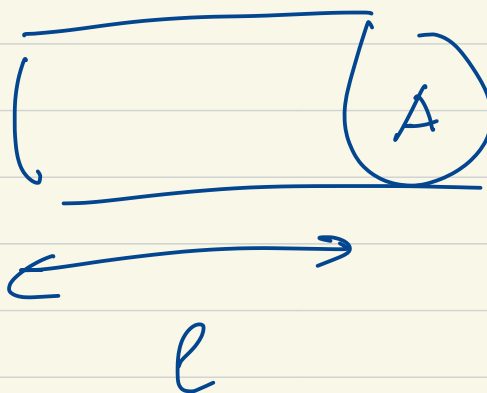

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A}$$

Ohm:


$$V = IR$$

$$I = \frac{V}{R}$$


$$J = \underbrace{\frac{1}{\rho}}_{\sigma} \underbrace{\left( \frac{V}{l} \right)}_E$$

$$\underbrace{\frac{I}{A}}_{J} = \frac{V}{\underbrace{A \cdot R}_{\rho l}}$$

7.

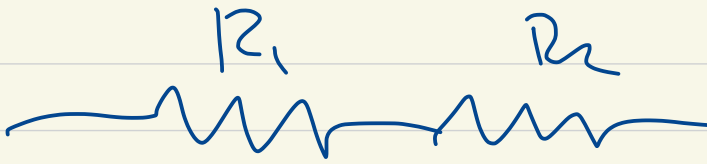

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

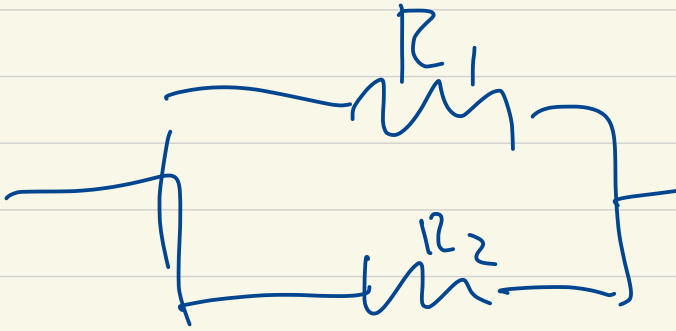

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$


Batteries:



high pot  
low pot

high pot

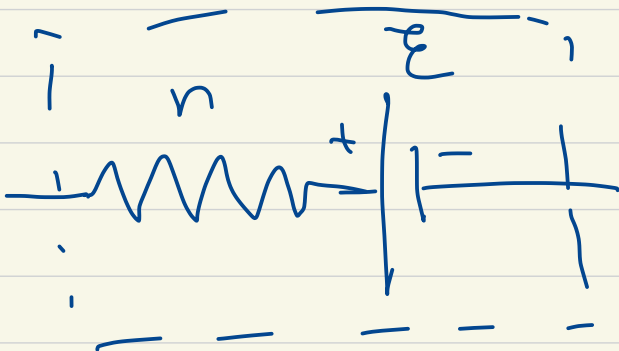
$$V_{high} - V_{low} = \underbrace{e.m.f.}_{\mathcal{E}}$$




real battery w/ internal resistance.

"ideal battery"

(8)

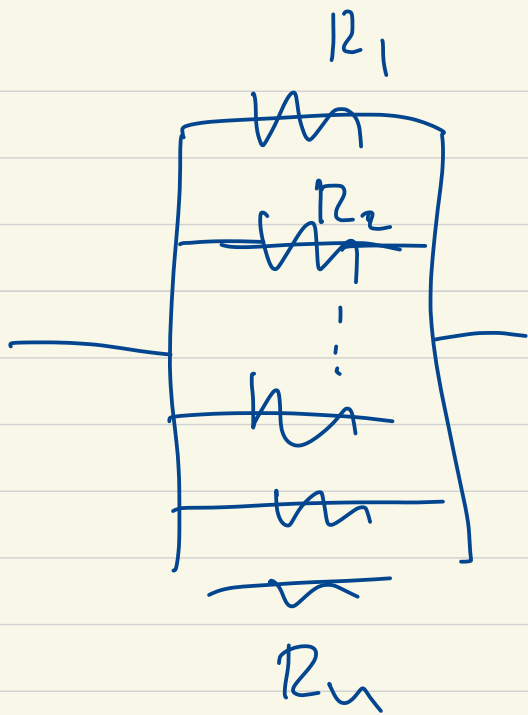

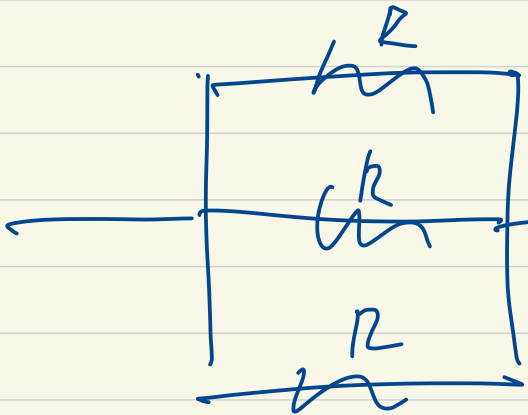
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_n}$$



$$\Rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{3}{R} \Rightarrow R_{eq} = \frac{R}{3}$$

Power dissipated


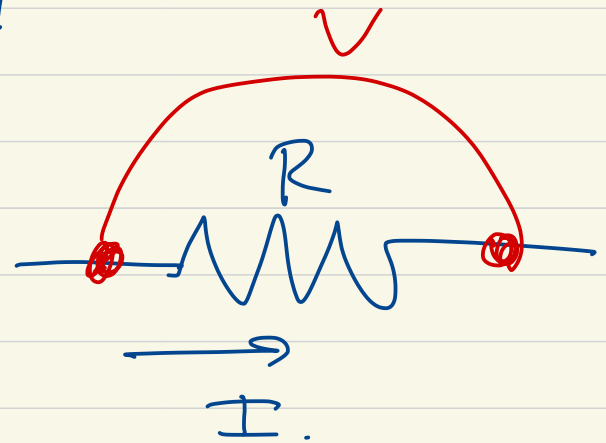



$$P_{dissipated} = I \cdot \underbrace{V}_{I \cdot R}$$

$$= I^2 R = \frac{V^2}{R}$$



9.

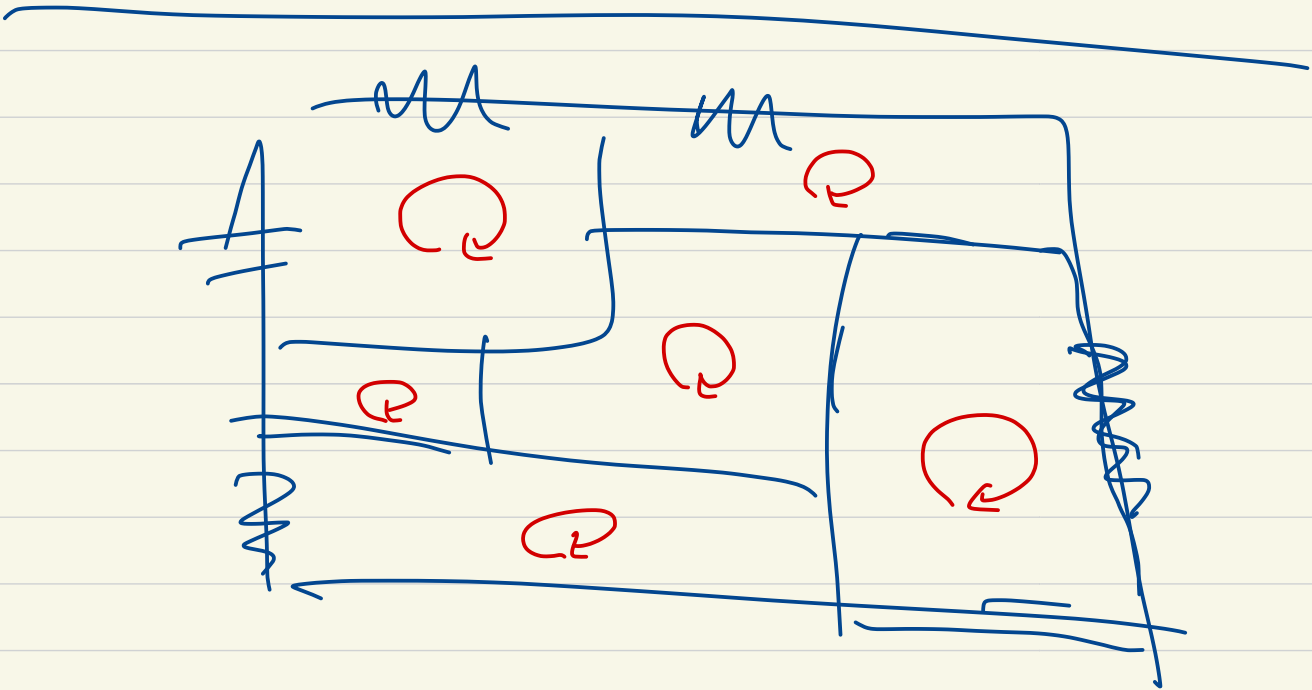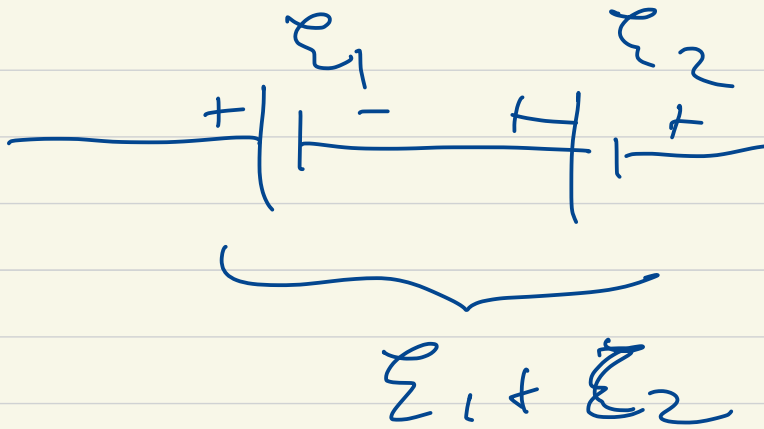

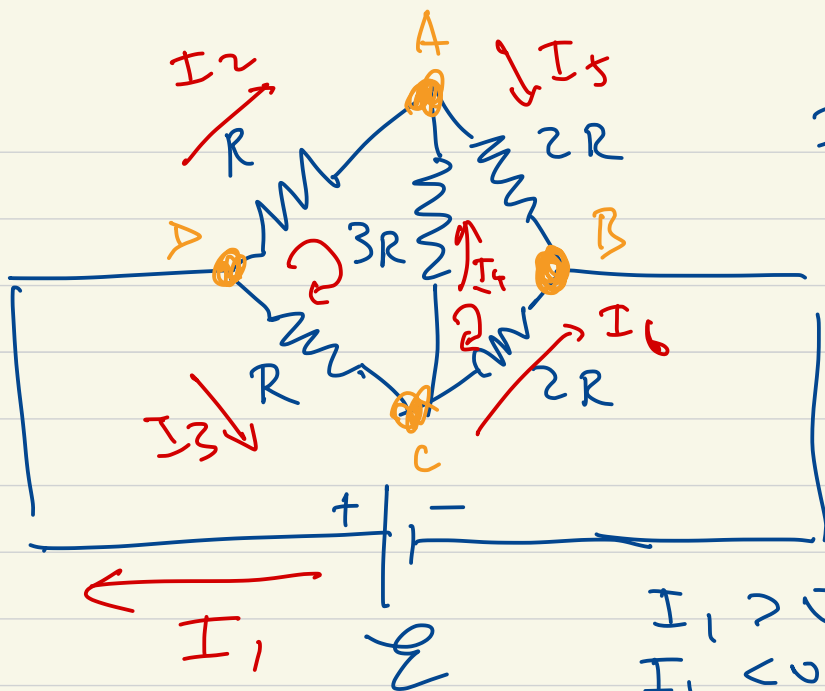

$$I_2 = I_3$$

$$I_5 = I_6$$

$$I_4 = 0$$

$I_1 > 0$  current  $\leftarrow$   
 $I_1 < 0$  current  $\rightarrow$

What is the current in resistor  $3R$ ?

A: zero Prove it!

$$\textcircled{A} \quad \sum_{\text{incoming}} I_i = \sum_{\text{outgoing}} I_j$$

$$\sum_{\text{in.}} I_i - \sum_{\text{out}} I_j = 0.$$

in:  $I_2, I_4$  out:  $I_5$

$$\textcircled{A} \quad I_2 + I_4 = I_5$$

$$\textcircled{B} \quad I_5 + I_6 = I_1$$

$$\textcircled{C} \quad I_3 = I_4 + I_6$$

$$\textcircled{D} \quad I_1 = I_2 + I_3$$

$I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6 \rightarrow 6 \text{ unk.}$  (11.)

✓  
(A)  $I_2 + I_4 = I_5$

(B)  $I_5 + I_6 = I_1$

✓  
(C)  $I_3 = I_4 + I_6$

(D)  $I_1 = I_2 + I_3$

known unknown. known

$I_5 = I_2 + I_4$   
 $I_3 = I_4 + I_6$

$I_1 = I_2 + I_3$   
 $= I_2 + I_4 + I_6$

(B)  $I_5 + I_6 = I_1 \Rightarrow 0 = 0$

$I_2 + I_4$   $I_2 + I_4 + I_6$

$I_2, I_4, I_6$  sh'll unknown Redundant

~~$-RI_2 + 3RI_4 + I_3 = 0$~~

$-I_2 + 4 \cdot I_4 + I_6 = 0$

$$- \cancel{3R} \cdot I_4 - \cancel{2R} (\cancel{I_5}) + \cancel{2R} \cdot I_6 = 0$$

"  $I_2 + I_4$

$$- 3I_4 - 2 \cdot I_4 - 2 \cdot I_2 + 2 \cdot I_6 = 0$$

$$\boxed{- 5 \cdot I_4 - 2 \cdot I_2 + 2I_6 = 0}$$

$$+ \frac{\mathcal{E}}{R} - \underbrace{I_3}_{I_4 + I_6} \cancel{R} - \cancel{2R} I_6 = 0$$

$$\frac{\mathcal{E}}{R} = I_4 + \underbrace{I_6 + 2I_6}_{3I_6}$$

$$\boxed{3I_6 + I_4 = \mathcal{E}/R}$$

$$I_2 = 4 \cdot I_4 + I_6$$

$$-5 \cdot I_4 - 2 \cdot I_2 + 2I_6 = 0$$

$$\Rightarrow -5I_4 - 8I_4 - \cancel{2I_6} + \cancel{2I_6} = 0$$

$$\Rightarrow 13 \cdot I_4 = 0$$

$$\Rightarrow I_4 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\begin{array}{l} I_2 = I_6 = \frac{\mathcal{E}}{3R} \\ \text{"} \\ I_3 = I_5 \end{array}}$$